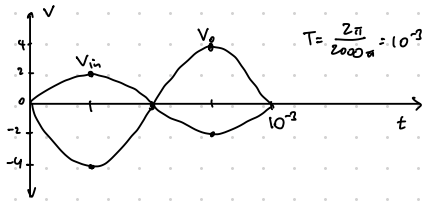


1. inverting amplifier

$$V_o = A_v V_{in} = -R_2 \cdot V_{in} / R_1 = -3 \cdot 2 \sin(2000\pi t) = \boxed{-6 \sin(2000\pi t)}$$



2. inverting amplifier

$$V_i = 0 \quad \& \quad i_{it} = i_{ir} = 0$$

$$i_i = 2mA, V_2 = V_o, V_i = V_1 = 0V$$

$$(V_1 - V_2) / 1k - 2mA = 0 \rightarrow V_1 - V_2 = 2 \rightarrow V_o - 2 + 0 = \boxed{-2V}$$

3. $i_{it} = i_{ir} = 0 \quad V_i = V_2 = 0$

$$i_{in} + i_R = i_i$$

$$\frac{V_i - V_{in}}{2R} + \frac{V_i - 0}{R} = \frac{V_2 - V_i}{R} \quad \& \quad V_{in} = 5$$

$$V_i = V_{in} / 5 \quad A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-15R}{R} = -15 \quad \& \quad A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_o}{\frac{1}{5}V_{in}} = -15 \quad \text{so } V_2 = V_{out} = -3V_{in} \rightarrow \boxed{A_v = -3}$$

$$4. \quad \frac{V_x - 2}{1k} + \frac{V_x - V_o}{2k} = 0 \rightarrow 2V_x - 4 + V_x - V_o = 0$$

$$3V_x = 4 + V_o$$

$$\text{when } V_o = -10 \rightarrow V_x = \boxed{-2V}$$

$$V_o = 10 \rightarrow V_x = \boxed{14/3 V}$$

$$5. \quad V_2 = V_1 = 0 \quad \& \quad i_{it} = i_{ir} = 0$$

$$\frac{V_i - V_{in}}{R(1-\tau)} + \frac{V_i - 0}{R\tau} + i_{it} = 0 \rightarrow R\tau(V_i - V_{in}) + V_i(R(1-\tau)) = 0$$

$$\text{so } V_i = V_{in} \tau$$

$$\frac{V_i - V_{in}}{R} + \frac{V_i - V_o}{R} + i_{ir} = 0 \rightarrow V_i - V_{in} + V_i - V_o = 0$$

$$\text{so } V_o = 2V_i - V_{in}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{2V_{in}\tau - V_{in}}{V_{in}} = \boxed{2\tau - 1}$$