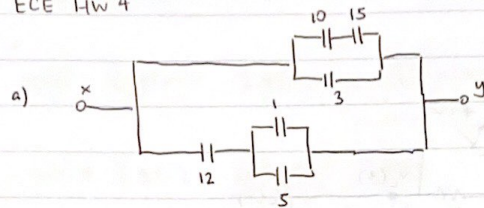


## ECE HW 4


Q1.



$$((10-15) \parallel 3) \parallel (12-5 \parallel 1)$$


$$= (6 \parallel 3) \parallel (12-6) = 9 \parallel 4 = \boxed{13 \mu F}$$

b)

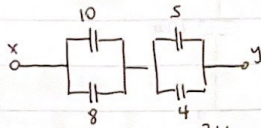

$$(10 \parallel 8) - (5 \parallel 4) = 18 - 9 = \boxed{6 \mu F}$$


Q2.

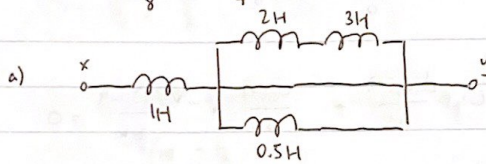

$$1 - ((2-3) \parallel 0 \parallel 0.5)$$

$$= 1 - (5 \parallel 0 \parallel 0.5)$$

$$= 1 - 0 = \boxed{1 H}$$

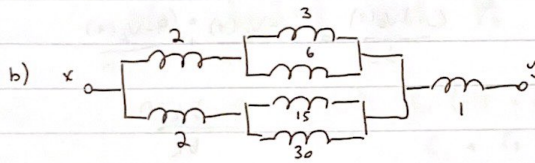

$$(2 - (3 \parallel 6)) \parallel (2 - (15 \parallel 30)) - 1$$

$$= (2-2) \parallel (2-10) - 1$$

$$= 4 \parallel 12 - 1 = 3 - 1 = \boxed{4 H}$$

Q3.

$$I_{src} = 2 \text{ mA} \quad C = 10 \mu F$$

$$\rightarrow Q = CV$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{I}{C} \rightarrow V = \int \frac{I}{C} dt$$

$$\frac{dQ}{dt} = C \cdot \frac{dV}{dt} = I$$

$$V = \frac{1}{10 \mu F} \cdot 2 \text{ mA} \cdot t + C$$

$$= 0.2 \text{ kVs} \cdot t + C = 0.2 t \cdot 1000 + C$$

$$V(0) = 0 \rightarrow V = 0.2 t \cdot 1000 = 200 t \rightarrow t = 20 \cdot 10^{-3} \rightarrow V = 4000 \cdot 10^{-3} = \boxed{4 V}$$

$$P = IV = 2 \text{ mA} \cdot 4 V = \boxed{8 \text{ mW}}$$

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \mu F \cdot 4^2 = 80 \mu F \rightarrow \boxed{80 \mu J}$$

Q4.

$$V = L \frac{dI}{dt} \quad S = 3 \cdot \frac{dI}{dt} \quad I = \frac{5}{3} t + C$$

$$I(0) = 0 \rightarrow I = \frac{5}{3} t$$

$$t = 2 \rightarrow \boxed{I = \frac{10}{3} \text{ A}}$$

$$P = IV = \frac{10}{3} \cdot 5 = \boxed{\frac{50}{3} \text{ W}}$$

$$U = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \left(\frac{10}{3}\right)^2 = \boxed{\frac{50}{3} \text{ J}}$$

5.

$V_c(t)$  when  $t=0$  is 9V

$V_c(t)$  @  $t=\infty$  is  $9 - \frac{9}{6+3} \cdot 6 = 3V$


$$V_c(t) = 9 - (9-3)e^{-t/\tau}$$

$$\tau = RC =$$

$$Q = CV$$

$$\frac{dQ}{dt} = C \frac{dV}{dt} = I$$

$$V = \frac{I}{C}$$

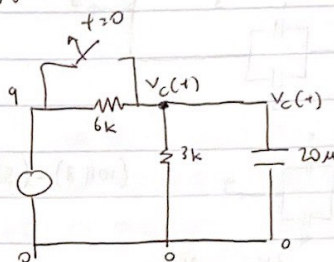

$$C \cdot \frac{dV_c(t)}{dt} + \frac{V_c(t)}{3k} + \frac{V_c(t) - 9}{6k} = 0$$

$$C \cdot \frac{dV_c(t)}{dt} = -\frac{V_c(t)}{3k} + \frac{9 - V_c(t)}{6k}$$

$$= \frac{9 - 3V_c(t)}{6k}$$

$$= \frac{3 - V_c(t)}{2k}$$

$$20 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{dV}{dt} = \frac{3 - V}{2000}$$

$$40 \cdot 10^{-3} dV = (3 - V) dt$$

$$\frac{4 \cdot 10^{-2}}{3 - V} dV = dt$$

$$\int \frac{dV}{3 - V} = \int \frac{1}{0.04} dt$$

$$-\ln(3 - V) = \frac{1}{0.04} t + C$$

$$3 - V = e^{-\frac{1}{0.04} t} \cdot A$$

$$V(t) = 3 - e^{-\frac{1}{0.04} t} \cdot A$$

$$t=0 \rightarrow V(0) = 3 - A = 9$$


$$A = -6$$

$$V_c = 3 + 6 \cdot e^{-\frac{1}{0.04} t}$$

$$= 3 + 6 \cdot e^{-25t}$$

$$V = V_0 + (V_{inf} - V_0) e^{-t/RC}$$

discharging a capacitor

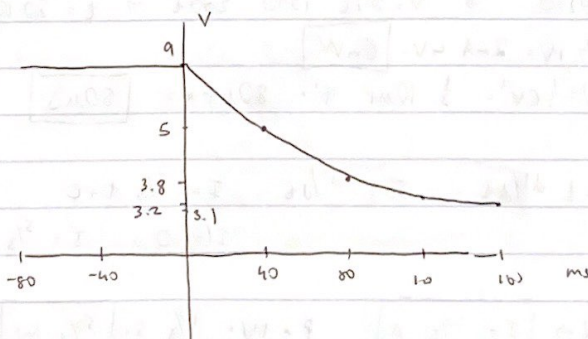

0.25V



6.

$$-0.3 + \frac{v(t)}{R} + i_L(t) = 0$$

$$-0.3 + L \cdot \frac{dI}{dt} \cdot \frac{1}{R} + I = 0$$

$$I = K_1 + K_2 e^{st}$$

$$-0.3 + L \cdot (K_2 e^{st}) \cdot \frac{1}{R} + K_1 + K_2 e^{st} = 0$$

$$\frac{1}{R} L K_2 s = -K_2 \quad K_1 = 0.3$$

$$-0.3 + K_1 = 0$$

$$s = -R/L$$




$$I = 0.3 + K_2 e^{-Rt/L}$$

$$= 0.3 + K_2 e^{-200000t}$$

$$= 0.3 - 0.5 e^{-200000t}$$


$$V = L \cdot \frac{dI}{dt} = 10e-3 \cdot (100000 e^{-200000t})$$

$$= 1000 e^{-200000t}$$

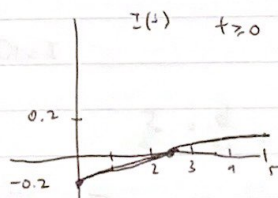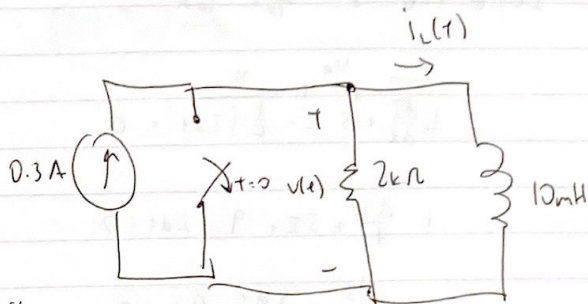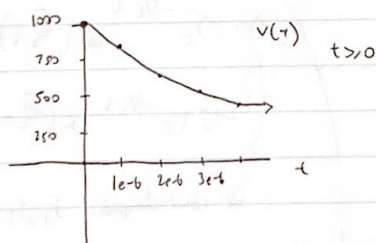

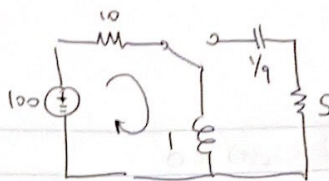7.

$$I(t) @ t=0^- = \frac{100}{10} = 10 \text{ A}$$



$$\overbrace{L \frac{dI}{dt}}^{V_L} + \overbrace{5 \cdot I}^{V_R} + \overbrace{\frac{1}{C} \int I dt}^{V_C} = 0$$

$$1 \cdot \frac{dI}{dt} + 5I + 9 \int I dt = 0$$

$$\frac{d^2 I}{dt^2} + 5 \frac{dI}{dt} + 9I = 0$$

$$I = Ae^{st}$$

$$As^2 e^{st} + 5Ae^{st} + 9Ae^{st} = 0$$

$$e^{st} (s^2 + 5s + 9) = 0$$

$$Ae^{st} (s^2 + 5s + 9) = 0$$

$$Ae^{st} s = \frac{-5 \pm \sqrt{25-36}}{2}$$

$$s = \frac{-5 \pm i\sqrt{11}}{2}$$

$$t=0 \quad I=10$$

$$I = 10e^{st}$$

$$\alpha = \frac{b}{2a} = \frac{5}{2}$$

$$\omega = \frac{1}{2} \sqrt{36-25} = \frac{\sqrt{11}}{2}$$

$$I(t) = 10 e^{-5/2 t} \cos\left(\frac{\sqrt{11}}{2} t\right) + A_2 e^{-5/2 t} \sin\left(\frac{\sqrt{11}}{2} t\right)$$

$$L \cdot \frac{dI}{dt} + 5I = 0 \quad @ t=0$$

$$\frac{dI}{dt} = -50$$

$$-25e^{-5/2 t} \cos\left(\frac{\sqrt{11}}{2} t\right)$$

$$+ A_2 e^{-5/2 t} \cdot \frac{\sqrt{11}}{2} \sin\left(\frac{\sqrt{11}}{2} t\right) = -50$$

$$\frac{A_2 \sqrt{11}}{2} = 25 \Rightarrow 50$$

$$A_1 = \frac{-50}{\sqrt{11}} = -15.1$$

$$I(t) = 10 e^{-5/2 t} \cos\left(\frac{\sqrt{11}}{2} t\right)$$

$$-15.1 e^{-5/2 t} \sin\left(\frac{\sqrt{11}}{2} t\right)$$

undamped  $s_1, s_2$  complex,



$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} > \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot 4}} = \frac{3}{2\pi} = \textcircled{0.477} \text{ kHz.}$$

