

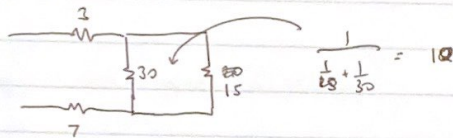
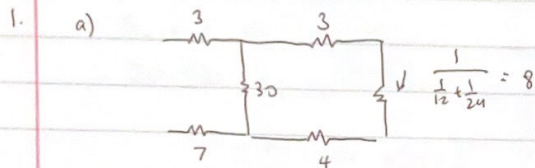
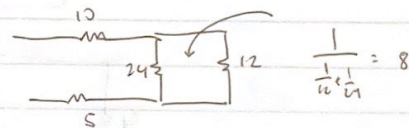


EE 100 HW 2

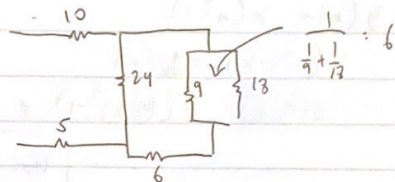

$$3 + 10 + 7 = \boxed{20 \Omega}$$

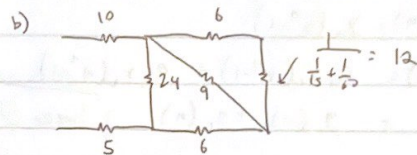

$$10 + 5 + 3 = \boxed{23 \Omega}$$

2)  $12 \parallel 6 \rightarrow \frac{1}{\frac{1}{12} + \frac{1}{6}} = 4 \Omega$

$$4 - R \rightarrow 4 + R$$


$$4 + R \parallel 80 \rightarrow \frac{1}{\frac{1}{4+R} + \frac{1}{80}} = \frac{80(4+R)}{84+R}$$

$$\frac{80(4+R)}{84+R} - 7 \rightarrow \frac{80(4+R)}{84+R} + 7 = 23 \Rightarrow \frac{80(4+R)}{84+R} = 16$$


$$320 + 80R = 1344 + 16R$$

$$64R = 1024 \rightarrow R = \boxed{16 \Omega}$$

3.

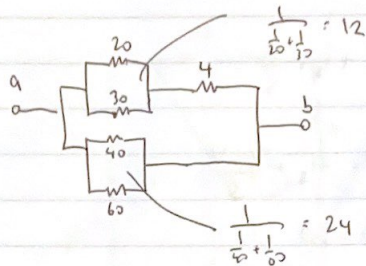

4.

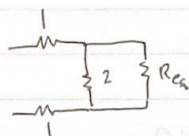

$$1 + \frac{2R_{cx}}{2 + R_{cx}} + 1 = R_{cx}$$

$$4 + 2R_{cx} + 2R_{cx} = 2R_{cx} + R_{cx}^2 \rightarrow x^2 - 2x - 4 = 0$$

$$R_{cx} = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 16}}{2} = 1 \pm \sqrt{5} \Rightarrow \boxed{1 + \sqrt{5}} \Omega \approx \boxed{3.24 \Omega}$$

5.

$$R_{eq} = (((((10 - 10) \parallel 20) \parallel 20) \parallel 20) - 20) \parallel 25 - 5$$

$$= 17.5 \Omega$$

$$V = 8 \cdot 17.5 = \boxed{140 V}$$

$$140 - 5 \cdot 8 = 100 V$$

$$100 - 20 \cdot 4 = 20 V$$

$$i = \frac{20 V}{20 \Omega} = \boxed{1 A}$$


6.

$$\frac{1}{\frac{1}{40} + \frac{1}{10}} = 8 \Omega$$

$$8 + 6 = 14 \Omega$$

$$2 \cdot 14 = 28 V$$

$$\boxed{V_5 = 28 V}$$

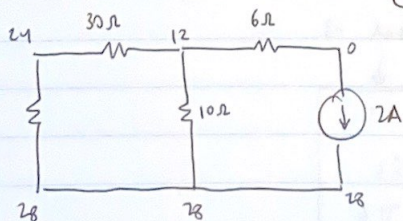

$$\boxed{V_1 = 24 - 28 = -4 V}$$

$$\boxed{V_2 = 28 - 12 = 16 V}$$

$$\boxed{i_2 = \frac{V_L}{10} = 1.6 A}$$



7)

$$\frac{V_2 \cdot V_1}{10} + \frac{V_2}{5} = 2$$

$$\frac{V_1 - V_2}{10} + \frac{V_1}{20} = 1$$

$$V_2 - V_1 + 2V_1 = 20$$

$$2V_1 - 2V_2 + V_1 = 20$$

$$V_1 + 20 = 3V_2$$

$$3V_1 - 2V_1 = 20$$


$$3V_1 + 60 = 9V_2$$

$$90 = 7V_2 \quad V_2 = 11.428 \text{ V}$$

$$V_1 = 14.714 \text{ V}$$

$$i_1 = \frac{V_1 - V_1}{10} = 0.7857 \text{ A}$$

8)

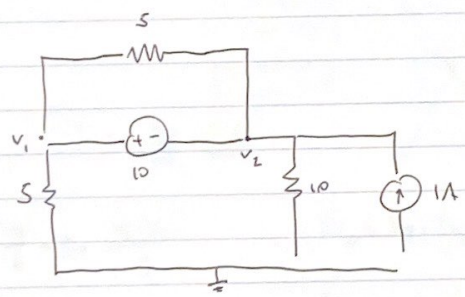

$$V_1 = V_2 + 10$$

$$\frac{V_1 - 0}{5} + \frac{V_1 - V_2}{5} + i_s = 0$$

$$\frac{V_2 - V_1}{5} + \frac{V_2}{10} - i_s - 1 \text{ A} = 0$$

$$V_1 + V_1 - V_2 + 5i_s = 0$$

$$2V_2 - 2V_1 + V_2 - 10i_s - 10 = 0$$

$$2V_1 + 5i_s = V_2$$

$$V_1 + 5i_s = -10$$

$$3V_2 = 10 + 10i_s + 2V_1$$

$$V_1 - 30 = 10 + 10i_s$$

$$V_2 = V_1 - 10$$

$$40 + 10i_s = -5i_s - 10$$

$$15i_s = -50$$

$$i_s = \frac{-50}{15} = -3.33 \text{ A}$$

$$V_1 = -5i_s - 10 = \frac{20}{3} = 6.67 \text{ V}$$

$$V_2 = V_1 - 10 = \frac{-10}{3} = -3.33 \text{ V}$$





10.

$$\frac{V_1 - 0}{20} + \frac{V_1 - V_2}{10} + 5 = 0 \quad \rightarrow \quad \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{10}\right)V_1 - \frac{1}{10}V_2 + 5 = 0$$

$$\frac{V_2 - 0}{8} + \frac{V_2 - V_1}{10} + \frac{V_2 - V_3}{4} = 0 \quad \left(-\frac{1}{10}\right)V_1 + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{4}\right)V_2 - \frac{1}{4}V_3 = 0$$

$$\frac{V_3 - 0}{20} + \frac{V_3 - V_2}{4} - 5 = 0 \quad -\frac{1}{4}V_2 + \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{4}\right)V_3 = 5$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{20} + \frac{1}{10} & -\frac{1}{10} & 0 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{20} + \frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$A \setminus b \rightarrow \begin{bmatrix} -30.556 \\ 4.167 \\ 20.139 \end{bmatrix} \begin{matrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{matrix}$$

```
>> A = [1/20+1/10 -1/10 0; -1/10 1/8+1/10+1/4 -1/4; 0 -1/4 1/20+1/4]
```

```
A =
```

```
    0.1500    -0.1000         0
   -0.1000     0.4750   -0.2500
         0    -0.2500     0.3000
```

```
>> b = [-5;0;5]
```

```
b =
```

```
    -5
     0
     5
```

```
>> A \ b
```

```
ans =
```

```
   -30.5556
     4.1667
    20.1389
```

```
>> |
```